
Proba de

Código

LAT2

**Instalador/ora de liñas
de alta tensión
Categoría LAT2**

Parte 2. Proba práctica



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa

Carnés profesionais

INSTALADOR/ORA DE LIÑAS DE ALTA
TENSIÓN, CATEGORÍA

LAT2

[CP.LAT2]

Formato da proba

Formato

- A proba consta de catro problemas.

Puntuación

- 2.5 puntos por problema.
- Superará a proba o que consiga un mínimo de cinco puntos.

Duración

- Tempo estimado para responder: dúas horas.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

- Bolígrafo con tinta negra ou azul.
- Neste exercicio, as persoas candidatas poderán utilizar o correspondente regulamento técnico, así como calculadora non programable, cando a especialidade o requira.

Advertencias para o alumnado

- Os exames non deben levar ningún tipo de marca nin texto que poidan identificar a persoa candidata, agás nos espazos reservados para a súa identificación.



2. Exercicios

Problema 1


Calcular a máxima potencia aparente que pode transportar unha liña eléctrica aérea de 66 Kv, 50 Hz, con condutores LA 56, de sección $54,6 \text{ mm}^2$, sabendo que están formados por seis fios de aluminio enrolados sobre un de aceiro.

Calcular la máxima potencia aparente que puede transportar una línea eléctrica aérea de 20Kv, 50 Hz, con conductores LA 56, de sección $54,6 \text{ mm}^2$, sabiendo que están formados por seis hilos de aluminio arrollados sobre uno de acero.

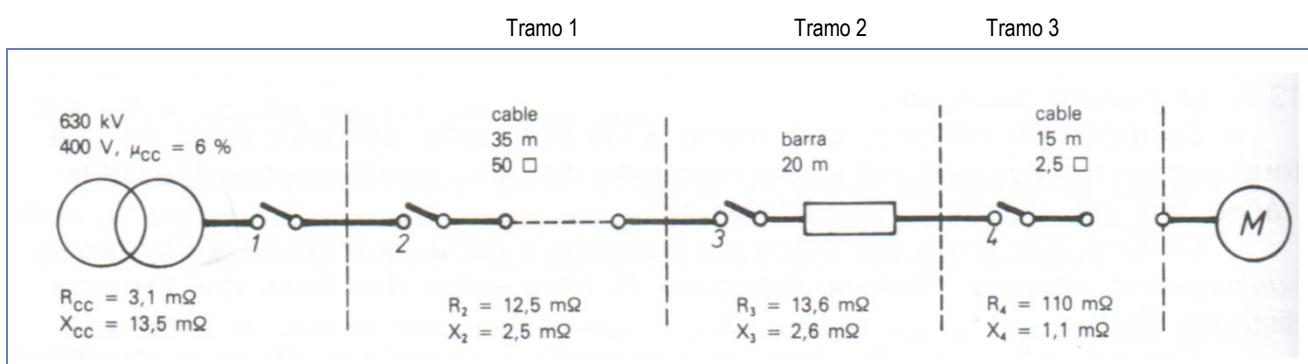Problema 2

Na figura representouse o esquema dunha rama de distribución alimentada por un transformador, onde se indican as resistencias e reactancias de cada tramo, expresadas en $\text{m}\Omega$. Determinar:

En la figura se ha representado el esquema de una rama de distribución alimentada por un transformador, en donde se indican las resistencias y reactancias de cada tramo, expresadas en $\text{m}\Omega$. Determinar:



1. A corrente de curtocircuíto do tramo 1.

La corriente de cortocircuito del tramo 1.

2. A corrente de curtocircuíto do tramo 2.

La corriente de cortocircuito del tramo 2.

3. A corrente de curtocircuíto do tramo 3.

La corriente de cortocircuito del tramo 3.



Problema 3

Unha liña eléctrica aérea a 20 Kv, cun cable condutor LA 56, discorre a una altitude duns 600 m, cunha lonxitude de 4 km. Os datos do condutor son: sección $54,6 \text{ mm}^2$; carga de rotura 1670 kp ; peso 0.1891 kp/m ; módulo de elasticidade 8100 kp/mm^2 ; coeficiente de dilatación $19,1 \times 10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. Calcular:

Una linea eléctrica aérea a 20 Kv, con un cable conductor LA 56, discurre a una altitud de unos 600m, con una longitud de 4 Km. Los datos del conductor son: sección $54,6 \text{ mm}^2$; carga de rotura 1670 kp ; peso 0.1891 kp/m ; módulo de elasticidad 8100 kp/mm^2 coeficiente de dilatación $19,1 \times 10^{-6} \cdot ^\circ\text{C}^{-1}$. Calcular:

1. Sobrecarga por vento.

Sobrecarga por viento.

2. Sobrecarga por xeo.

Sobrecarga por hielo.

3. Tensamento a 50°C , sen vento, nun tramo de alíñamento de van máximo horizontal 100 m e van medio 70 m. O tensamento máximo de 415 Kp considérase a -15°C con sobrecarga de xeo.

Tense a 50°C , sin viento, en un tramo de alineación de vano máximo horizontal 100 m y vano medio 70 m. El tense máximo de 415 Kp se considera a -15°C con sobrecarga de hielo.

4. Frecha máxima co tensamento anterior.


Flecha máxima con el tense anterior.



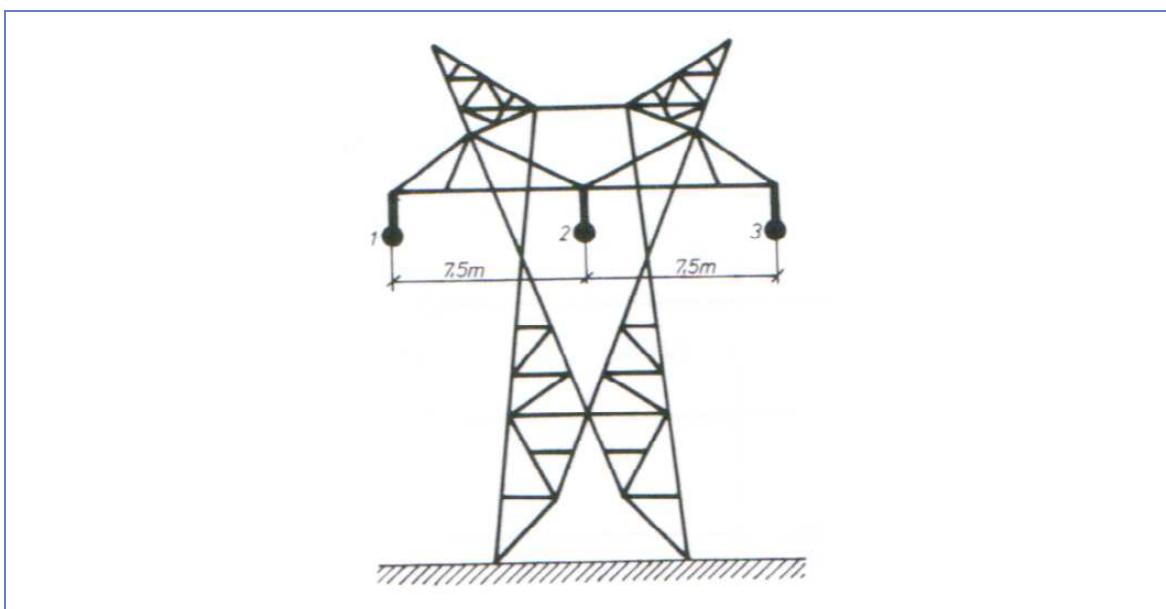Problema 4

Unha liña trifásica de 30 Km de lonxitude transporta 100 MW a 220 Kv (datos de fin de liña) e está constituída por tres condutores tipo Cóndor de 455. Cada condutor ten 27,76 mm de diámetro e de resistencia eléctrica 0,0733 Ω/km. Determinar:

Una línea trifásica de 30 Km de longitud transporta 100 MW a 220 KV (datos de fin de linea) y está constituida por tres conductores tipo Cóndor de 455. Cada conductor tiene 27,76 mm de diámetro y resistencia eléctrica 0,0733 Ω/km. Determinar:



1. A impedancia da liña.

La impedancia de la línea.

2. A tensión ao principio da liña cando o factor de potencia da carga sexa 0,8 (indutivo). Non considerar as perdas por illamento.

La tensión al principio de la línea cuando el factor de potencia de la carga sea 0.8 (inductivo). No considerar las pérdidas por aislamiento.

3. A caída de tensión porcentual.

La caída de tensión porcentual.